 


Realizzazione del Computer Hack



Prof. Ivan Lanese

A che punto siamo

Circuiti logici

- Nand
- Not
- And
- Or
- Xor
- Mux
- Dmux
- Not16
- And16
- Or16
- Mux16
- Or8Way
- Mux4Way16
- Mux8Way16
- DMux4Way
- DMux8Way

fatto

Circuiti aritmetici

- HalfAdder
- FullAdder
- Add16
- Inc16
- ALU

fatto

Circuiti sequenziali

- DFF
- Bit
- Register
- RAM8
- RAM64
- RAM512
- RAM4K
- RAM16K
- PC

fatto

Realizzazione del Computer


- Memory
- CPU
- Computer

DA FARE

Il computer Hack

- Una architettura di tipo Von Neumann a 16-bit
 - però con separazione fra memoria dati e memoria programma (per poter caricare contemporaneamente dati e istruzioni)
- Schermo bianco e nero composto da 256 righe e 512 colonne
- Tastiera
- Progettato per eseguire programmi scritti nel linguaggio macchina Hack (già studiato)
- Di facile realizzazione a partire dall'insieme dei circuiti logici già costruiti fino ad ora

Piano di costruzione del computer Hack

 

- Memoria istruzioni

- Memoria dati:

- Dati


- Schermo

- Tastiera

- CPU

- Computer


Memoria per le istruzioni

 

Funzione:

- La ROM (builtin chip) è precaricata con un programma scritto nel linguaggio macchina Hack
- La ROM emette un numero a 16-bit: $\text{out} = \text{ROM32K}[\text{address}]$
- Tale numero è interpretato come la prossima istruzione da eseguire

Memoria per i dati

 

Logica di lettura/scrittura:

Per leggere $\text{RAM}[k]$: metti k sul bus address
leggi out

Per scrivere $\text{RAM}[k]=x$: metti k sul bus address
metti x sul bus in
metti 1 su load
attendi un ciclo di clock

Piano di costruzione del computer Hack

✓ ■ Memoria istruzioni

■ Memoria dati:

✓ □ Dati


→ □ Schermo

□ Tastiera

■ CPU

■ Computer

Schermo

 

Lo schermo ha una funzionalità tipo RAM:

- Logica di lettura:

$out = Screen[address]$

- Logica di scrittura:

if load then $Screen[address] = in$

Legame fra Screen e monitor

Esiste un legame fra ogni pixel del monitor e dei corrispondenti bit all'interno di Screen


Schermo simulato:

The screenshot shows a hardware simulator window with a "Screen" component selected. A yellow callout box points to the simulated screen area with the text "Schermo B&W 256 per 512".




Quando il chip built-in Screen.hdl viene caricato nell'hardware simulator, viene aperta una finestra che simula lo schermo; viene frequentemente "refreshed" per rispettare la relativa mappa in memoria

Mappa dello Schermo sulla memoria "Screen"

"Screen" contiene 8K
parole da 16 bit

 

   un bit a 1 indica che il
corrispondente pixel
deve essere nero,
0 indica invece bianco



Impostare il pixel (row, col) dello schermo per essere nero o bianco:

- Imposta il bit $col \% 16$ della parola alla locazione $Screen[row * 32 + col / 16]$ a 1 (nero) o 0 (bianco) ($col / 16$ è la divisione intera)

Nota: $col \% 16$, contando dal meno significativo (la figura è imprecisa): vedi prossima slide

```

Chip Name: Screen      // Memory map of the physical screen
Inputs:    in[16],      // What to write
              load,        // Write-enable bit
              address[13]  // Where to write
Output:    out[16]      // Screen value at the given address
Function:  Functions exactly like a 16-bit 8K RAM:
              1. out(t)=Screen[address(t)](t)
              2. If load(t-1) then Screen[address(t-1)](t)=in(t-1)
                 (t is the current time unit, or cycle)
Comment:   Has the side effect of continuously refreshing a 256
              by 512 black-and-white screen (simulators must
              simulate this device). Each row in the physical
              screen is represented by 32 consecutive 16-bit words,
              starting at the top left corner of the screen. Thus
              the pixel at row r from the top and column c from the
              left ( $0 \leq r \leq 255$ ,  $0 \leq c \leq 511$ ) reflects the  $c\%16$  bit
              (counting from LSB to MSB) of the word found at
              Screen[r*32+c/16].

```

Per esempio, il terzo pixel ($c=2$, angolo alto-sx) è codificato dal bit 2 (meno significativo, contando da 0) della parola all'indirizzo SCREEN. Infatti $2\%16=2$, perciò per visualizzare un pixel nero in quella posizione scriviamo 4 ovvero 00000000000000100 in SCREEN. Per il primo pixel ($c=0$) invece dobbiamo scrivere 1, ovvero 00000000000000001)

Esempio di uso dello schermo in linguaggio Hack

- Disegna sullo schermo un rettangolo largo 16 pixel e alto R[0] pixel

```
@0
D=M      //D=RAM[0]
@INFINITE_LOOP
D;JLE    // if D>0 then
@counter
M=D      // counter=D
@SCREEN
D=A
@address
M=D      // address=SCREEN
(LLOOP)  // repeat
@address
A=M      // A=address
M=-1     // M[A]=111...1
@address
D=M      // D=address
@32
D=D+A    // D += 32
```

```
@address
M=D      // address=D
@counter
MD=M-1   // counter--
@LOOP
D;JGT    // until counter<=0
(INFINITE_LOOP)
@INFINITE_LOOP
0;JMP
```

Tastiera



Chip "Keyboard": un unico registro da 16-bit

Out: codifica ASCII (estesa a 16-bit) del tasto correntemente premuto, oppure 0 se non si preme alcun tasto (esistono alcuni tasti speciali, vedi sotto)

<u>Tasti speciali:</u>				
Key pressed	Keyboard output		Key pressed	Keyboard output
newline	128		end	135
backspace	129		page up	136
left arrow	130		page down	137
up arrow	131		insert	138
right arrow	132		delete	139
down arrow	133		esc	140
home	134		f1-f12	141-152

Come leggere dalla tastiera:

- ❑ Leggi il contenuto del chip Keyboard

Tastiera simulata:

The screenshot shows a software simulator window with various components. A callout box with an orange arrow points to a button in the interface, labeled 'Pulsante per attivare la tastiera simulata'. Below the screenshot, there is a text block explaining the built-in chip.

Esiste un chip built-in Keyboard.hdl. Quando viene caricato nel simulatore, si collega alla tastiera fisica e collega il codice del tasto correntemente premuto alla mappa in memoria implementata dal chip Keyboard

Esempio di uso della tastiera in linguaggio Hack

- Colora lo schermo di nero se si preme un tasto

```
(START) // while(true)
  @SCREEN
  D=A
  @i
  M=D // i = SCREEN
(LLOOP) // while(true)
  @i
  D=M
  @24575 // (last map word)
  D=A-D // D=24575-i
  @START
  D;JLT // if D<0 exit
  @KBD
  D=M
  @BLACKEN
  D;JNE // jmp if key pressed
```

```
  @i // M[i]=000...0
  D=M // (white)
  A=D
  M=0
  @CONTINUE
  0;JMP
(BLACKEN) // else
  @i // M[i]=111...1
  D=M // (black)
  A=D
  M=-1
(CONTINUE)
  @i // endif
  M=M+1 // i++
  @LOOP
  0;JMP // end_while
  // end_while
```

Piano di costruzione del computer Hack

✓ ■ Memoria istruzioni

➡ ■ Memoria dati:

✓ □ Dati


✓ □ Schermo

✓ □ Tastiera

■ CPU

■ Computer


Struttura della memoria dati

 

Uso della memoria:

- ❑ La prima parte "Data" serve per memorizzare dati usati dal programma in esecuzione (usa le prime 16K parole di memoria)
- ❑ Per scrivere/leggere sulla mappa dello schermo nella parte "Screen" (usa le successive 8K parole di memoria)
- ❑ Per leggere il tasto premuto su tastiera (usa la successiva parola)

Memoria dati: implementazione

 

Logica di accesso:

- ❑ Dall'indirizzo 0 a 16383 si accede al chip RAM16K
- ❑ Dall'indirizzo 16384 a 24575 si accede al chip built-in Screen
- ❑ L'indirizzo 24576 accede al chip built-in Keyboard
- ❑ Ogni altro indirizzo non è valido

Piano di costruzione del computer Hack

✓ ■ Memoria istruzioni

✓ ■ Memoria dati:

✓ ■ Dati


✓ ■ Schermo

✓ ■ Tastiera

➡ ■ CPU

■ Computer

Comportamento della CPU

 


Componenti interni della CPU: ALU e 3 registri: A, D, PC

Comportamento della CPU:

La CPU esegue instruction seguendo la specifica del linguaggio Hack:

- ❑ I valori D e A, se presenti nell'istruzione, sono letti/scritti dai rispettivi registri
- ❑ Il valore M, se presente nella parte destra dell'istruzione, viene letto da inM
- ❑ Se la parte sinistra dell'istruzione contiene M, l'output della ALU viene posto su outM, il valore di A viene posto su addressM, e writeM viene settato

Comportamento della CPU

 


Politiche di caricamento delle istruzioni:

`instruction` può includere un salto (jump); nel caso di salto condizionatola condizione dipende dai due bit di controllo della ALU, indicanti se l'output è zero o negativo

Se `reset==0`: la CPU controlla se c'è il jump. In caso di jump si carica il contenuto di `A` in `PC`; altrimenti, si incrementa di 1 il registro `PC`

Se `reset==1`: si mette 0 in `PC` (si fa ripartire il computer)

 I bit di stato della ALU (architettura Hack) --- RIPASSO



La ALU ha due bit di stato:


zr: se $out == 0$ allora $zr = 1$, altrimenti $zr = 0$

ng: se $out < 0$ allora $ng = 1$, altrimenti $ng = 0$

Questi bit verranno usati quando completeremo la realizzazione del processore Hack


Codifica delle A-instruction

 Symbolic: @*value* // Where *value* is either a non-negative decimal number
 // or a symbol referring to such number.




Il primo bit a 0 indica che si tratta di una A-instruction:
il numero naturale "value" viene codificato in binario dai
successivi 15 bit
(tale codifica corrisponde alla codifica dei numeri non
negativi che si possono codificare in complemento a 2
avendo a disposizione 16 bit)

Hack architecture (data path)

 


Hack architecture (control)

 


A total of 13 control signals


Hack architecture (control)

 


Hack architecture (control)

 


Hack architecture (control)

 


Hack architecture (control)

 

Hack architecture (control)

 


Hack architecture (CPU interface)

 

Hack architecture (control)


■ Inputs: instruction, zr, ng

 

■ Outputs:

- OP_ALU
- MUX_A
- MUX_ALU
- W_A
- W_D
- writeM
- W_PC

Codifica delle C-instruction

 

(when a=0) <i>comp</i>	c1	c2	c3	c4	c5	c6	(when a=1) <i>comp</i>	d1	d2	d3	Mnemonic	Destination (where to store the computed value)
0	1	0	1	0	1	0		0	0	0	null	The value is not stored anywhere
1	1	1	1	1	1	1		0	0	1	M	Memory[A] (memory register addressed by A)
-1	1	1	1	0	1	0		0	1	0	D	D register
D	0	0	1	1	0	0		0	1	1	MD	Memory[A] and D register
A	1	1	0	0	0	0	M	1	0	0	A	A register
!D	0	0	1	1	0	1		1	0	1	AM	A register and Memory[A]
!A	1	1	0	0	0	1	!M	1	1	0	AD	A register and D register
-D	0	0	1	1	1	1		1	1	1	AMD	A register, Memory[A], and D register
-A	1	1	0	0	1	1	-M					
D+1	0	1	1	1	1	1						
A+1	1	1	0	1	1	1	M+1					
D-1	0	0	1	1	1	0						
A-1	1	1	0	0	1	0	M-1					
D+A	0	0	0	0	1	0	D+M					
D-A	0	1	0	0	1	1	D-M					
A-D	0	0	0	1	1	1	M-D					
D&A	0	0	0	0	0	0	D&M					
D A	0	1	0	1	0	1	D M					

j1 (out < 0)	j2 (out = 0)	j3 (out > 0)	Mnemonic	Effect
0	0	0	null	No jump
0	0	1	JGT	If out > 0 jump
0	1	0	JEQ	If out = 0 jump
0	1	1	JGE	If out ≥ 0 jump
1	0	0	JLT	If out < 0 jump
1	0	1	JNE	If out ≠ 0 jump
1	1	0	JLE	If out ≤ 0 jump
1	1	1	JMP	Jump

Piano di costruzione del computer Hack

✓ ■ Memoria istruzioni

✓ ■ Memoria dati:

✓ □ Dati


✓ □ Schermo

✓ □ Tastiera

✓ ■ CPU

➡ ■ Computer

 
Descrizione dell'interfaccia del "Computer"



Chip Name: Computer // Topmost chip in the Hack platform
Input: reset
Function: When reset is 0, the program stored in the computer's ROM executes. When reset is 1, the execution of the program restarts. Thus, to start a program's execution, reset must be pushed "up" (1) and "down" (0).

From this point onward the user is at the mercy of the software. In particular, depending on the program's code, the screen may show some output and the user may be able to interact with the computer via the keyboard.

Implementazione del “Computer”

 

```
CHIP Computer {  
  IN reset;  
  PARTS:  
    // implementation missing  
}
```

Implementazione:
semplice combinazione dei chip già descritti